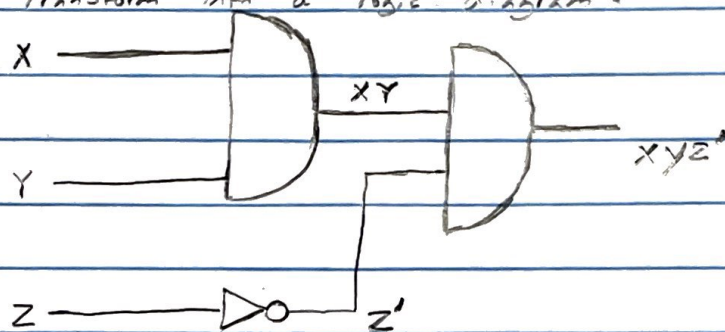


CGS 3269 - Assignment #2

1. Given Boolean function $F1 = xyz'$

a. Transform into a logic diagram:




b. Create the truth table:

X	Y	Z	Z'	XY	XYZ'
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

2. Given Boolean function $F2 = xy' + z$

a. Transform into a logic diagram:

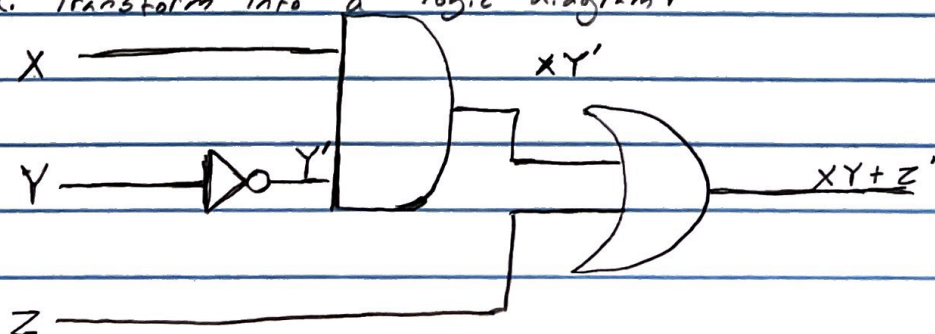


CGS 3269 - Assignment #2 continued

2b. Create the truth table:

X	Y	Z	Y'	XY'	XY' + Z
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

3. Given Boolean $F3 = xy' + x'z$

a. Transform into a logic diagram:

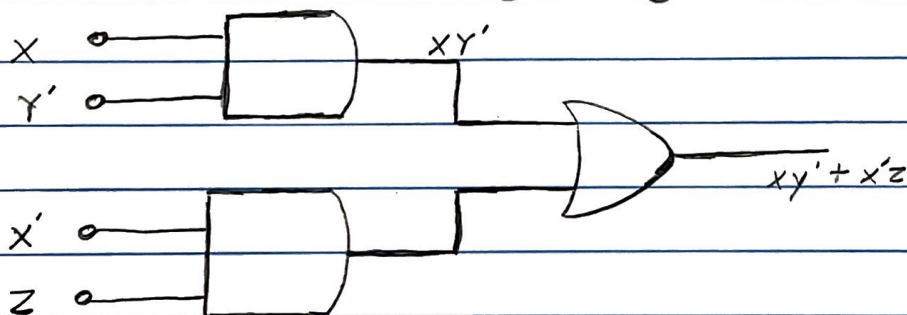


b. Create the truth table:

X	Y	Z	Y'	X'	XY'	X'Z	XY' + X'Z
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0

C6S 3269 - Assignment #2 Continued

4. Given Boolean function $F4 = x'y'z + x'yz + xy'$

a. Transform into a logic diagram:

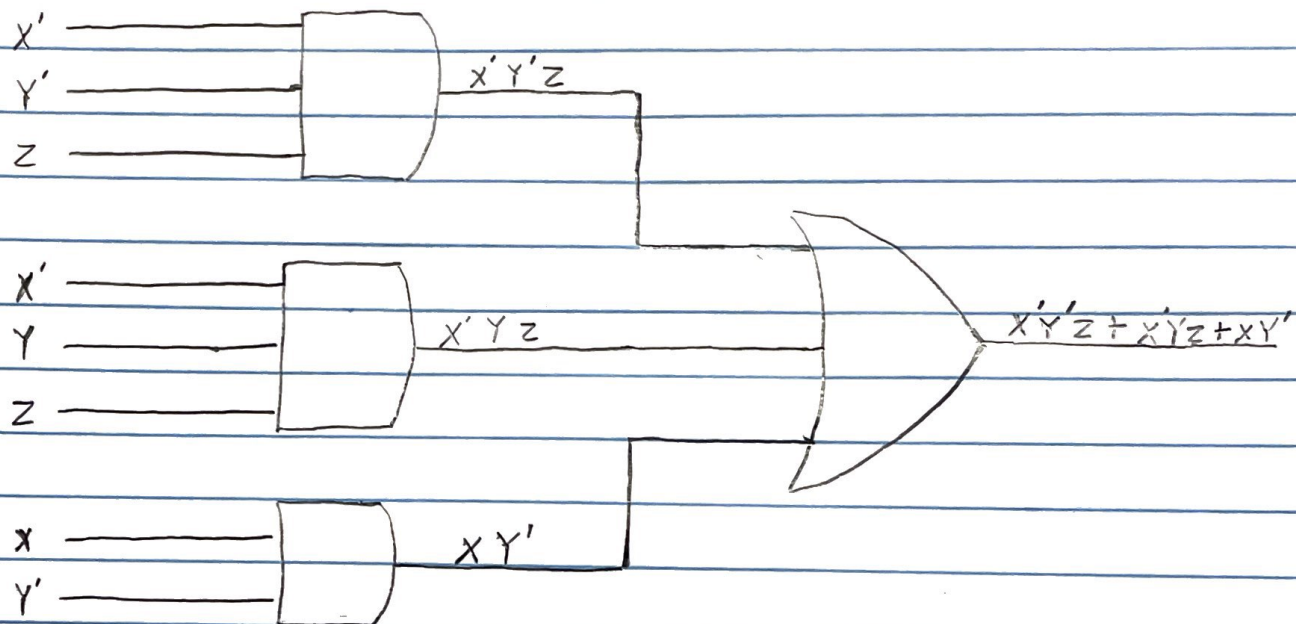

b. Create the truth table:

x	y	z	$x'y'z$	$x'yz$	xy'	$x'y'z + x'yz + xy'$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0